



Welcome to PEEEB




*Lecture 6: Non-isolated DC-DC Converters
with Real Components*

Presenter: Dr. Firuz Zare

www.peeeb.com


Buck Converter

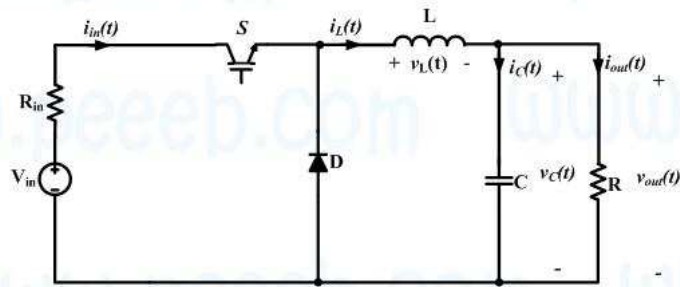

Presenter: Dr. Firuz Zare

www.peeeb.com


Buck Converter

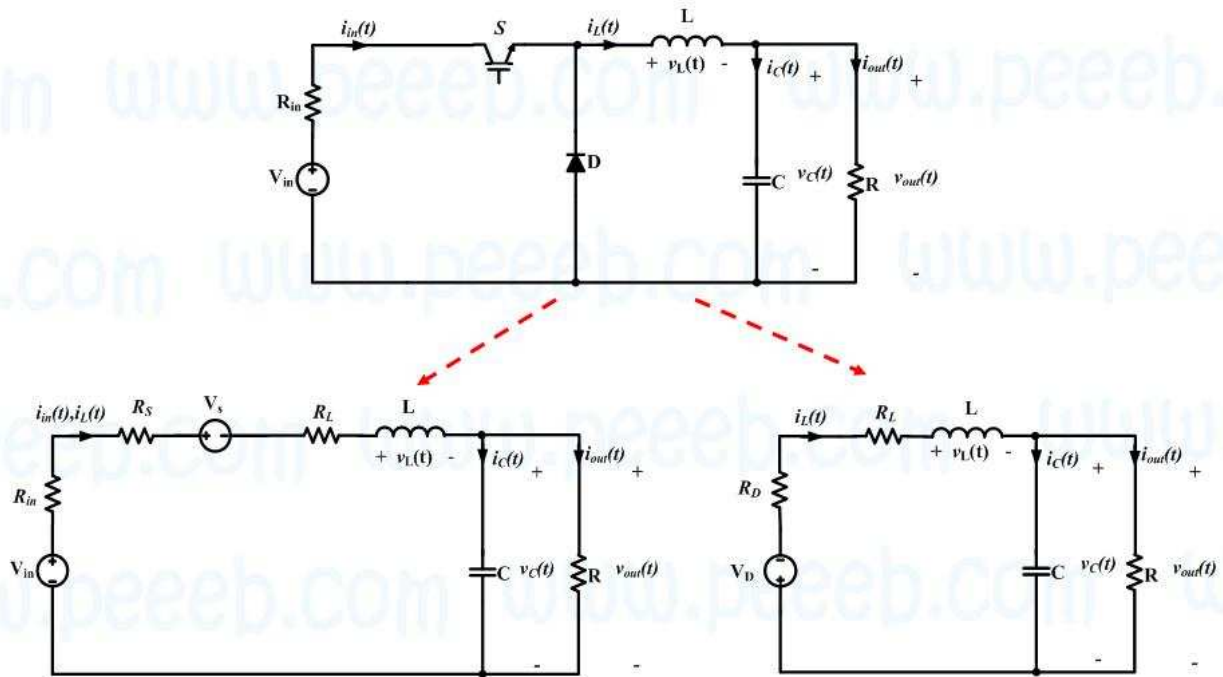

Presenter: Dr. Firuz Zare

www.peeeeb.com

Buck Converter

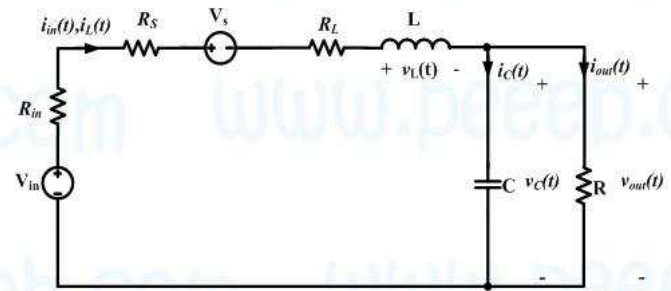

$$V_{in} = R_{in}i_L(t) + R_S i_L(t) + V_S + R_L i_L(t) + v_L(t) + v_{out}(t)$$


$$i_L(t) = i_C(t) + i_{out}(t)$$

$$\begin{cases} v_L(t) = V_{in} - V_S - V_{out} - I_L(R_{in} + R_S + R_L) \\ i_C(t) = I_L - \frac{V_{out}}{R} \end{cases}$$

Presenter: Dr. Firuz Zare

www.peeeb.com

Buck Converter

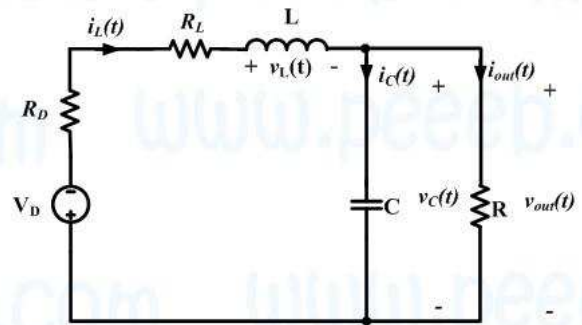

$$V_D + R_D i_L(t) + R_L i_L(t) + v_L(t) + v_{out}(t) = 0$$


$$i_L(t) = i_C(t) + i_{out}(t)$$

$$\begin{cases} v_L(t) = -V_{out} - V_D - I_L(R_D + R_L) \\ i_C(t) = I_L - \frac{V_{out}}{R} \end{cases}$$

Presenter: Dr. Firuz Zare

www.peeeb.com

Buck Converter

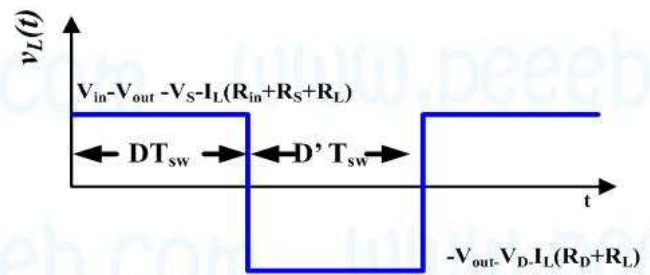

$$v_L(t) = \begin{cases} V_{in} - V_S - V_{out} - I_L(R_{in} + R_S + R_L) & 0 < t < t_{on} \\ -V_{out} - V_D - I_L(R_D + R_L) & t_{on} < t < T_{sw} \end{cases}$$

$$i_c(t) = I_L - \frac{V_{out}}{R} \quad 0 < t < T_{sw}$$

Presenter: Dr. Firuz Zare

www.peeeb.com

Buck Converter

$$\overline{i_c(t)} = 0$$

$$\frac{1}{T_{sw}} \int_0^{T_{sw}} i_c(t) dt = 0$$

$$i_c(t) = I_L - \frac{V_{out}}{R} \quad 0 < t < T_{sw}$$

$$I_L = \frac{V_{out}}{R}$$


Presenter: Dr. Firuz Zare

www.peeeb.com

Buck Converter

$$\overline{v_L(t)} = 0$$
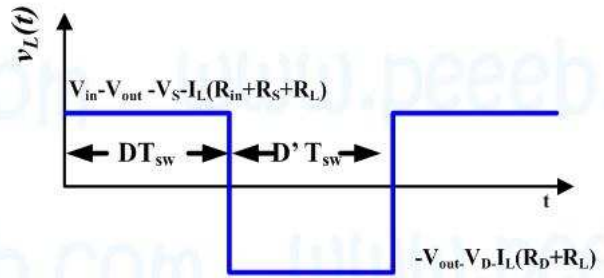
$$\frac{1}{T_{sw}} \int_0^{T_{sw}} v_L(t) dt = 0$$



$$(V_{in} - V_S - V_{out} - I_L R_{in} - I_L R_S - I_L R_L)DT_{sw} + (-V_{out} - V_D - I_L R_D - I_L R_L)(T_{sw} - DT_{sw}) = 0$$

$$\left\{ \begin{array}{l} DV_{in} - DV_S - DV_{out} - DI_L(R_{in} + R_S + R_L) - D'V_{out} - D'V_D - D'I_L(R_D + R_L) = 0 \\ I_L = \frac{V_{out}}{R} \end{array} \right.$$

Presenter: Dr. Firuz Zare

www.peeeb.com

Buck Converter

$$DV_{in} - DV_S - V_{out} - D'V_D - D \times \frac{V_{out}}{R} (R_{in} + R_S + R_L) - D' \times \frac{V_{out}}{R} (R_D + R_L) = 0$$

$$DV_{in} - DV_S - D'V_D = V_{out} \left[1 + D \left(\frac{R_{in} + R_S + R_L}{R} \right) + D' \left(\frac{R_D + R_L}{R} \right) \right]$$

$$K_{Buck} = 1 + D \left(\frac{R_{in} + R_S + R_L}{R} \right) + D' \left(\frac{R_D + R_L}{R} \right)$$




$$\frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{D}{K_{Buck}} - \frac{DV_S}{K_{Buck} V_{in}} - \frac{D'V_D}{K_{Buck} V_{in}}$$

Presenter: Dr. Firuz Zare




www.peeeb.com

Buck Converter

$R=10\ \Omega$, $V_{in}=100\ \text{V}$

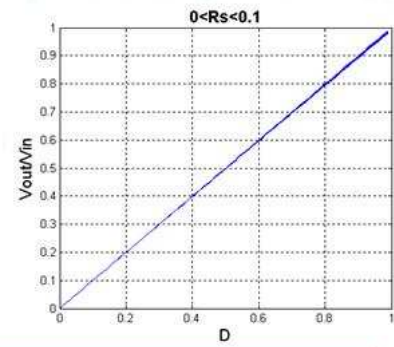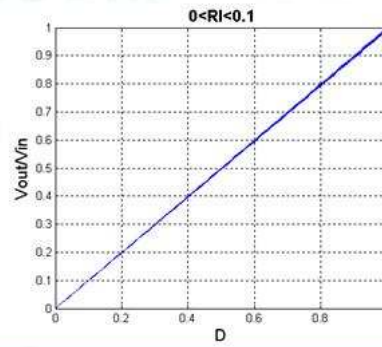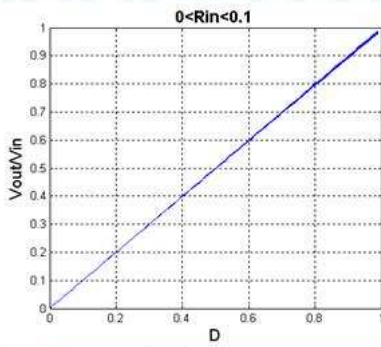
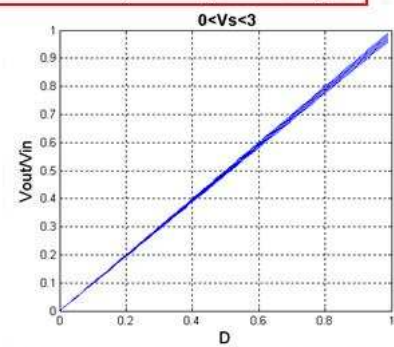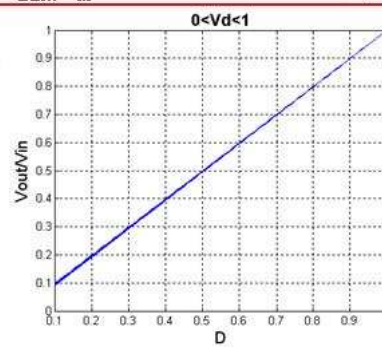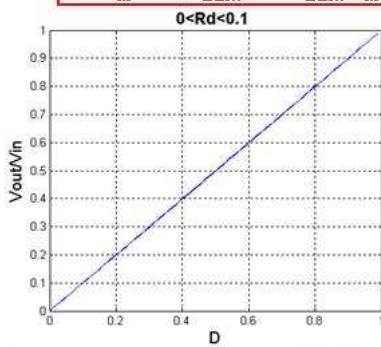
$$\frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{D}{K_{Buck}} - \frac{DV_s}{K_{Buck} V_{in}} - \frac{D'V_D}{K_{Buck} V_{in}} \quad K_{Buck} = 1 + D \left(\frac{R_{in} + R_s + R_L}{R} \right) + D' \left(\frac{R_D + R_L}{R} \right)$$






Presenter: Dr. Firuz Zare




www.peeeb.com

Buck Converter

$R=10\ \Omega$, $V_{in}=10\ \text{V}$

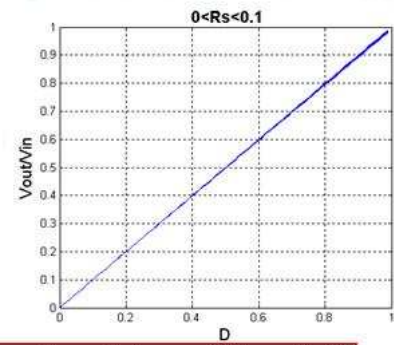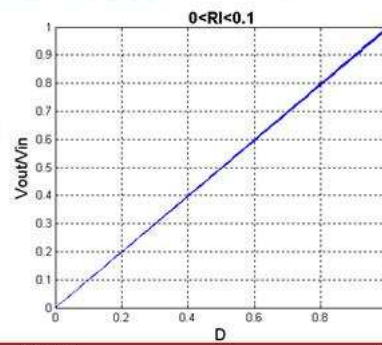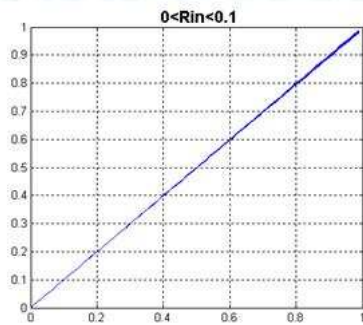

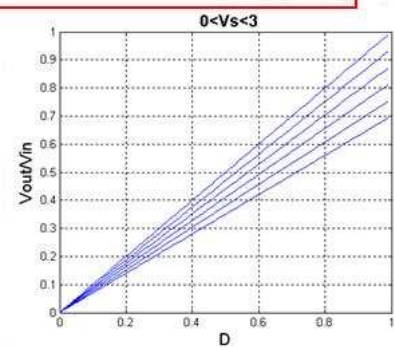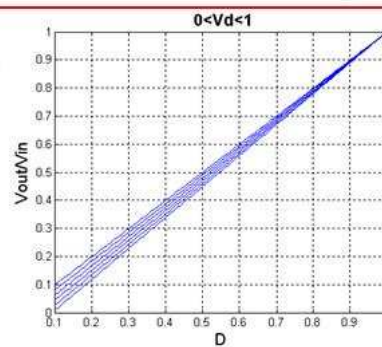
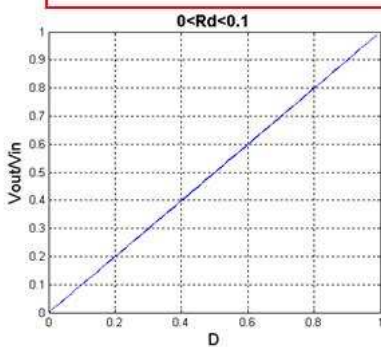
$$\frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{D}{K_{Buck}} - \frac{DV_s}{K_{Buck}V_{in}} - \frac{D'V_D}{K_{Buck}V_{in}} \quad K_{Buck} = 1 + D \left(\frac{R_{in} + R_s + R_L}{R} \right) + D' \left(\frac{R_D + R_L}{R} \right)$$



Presenter: Dr. Firuz Zare

www.peeeb.com


Boost Converter

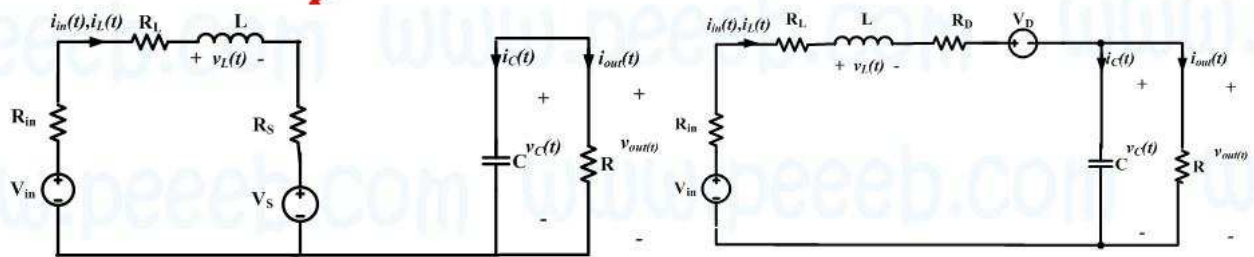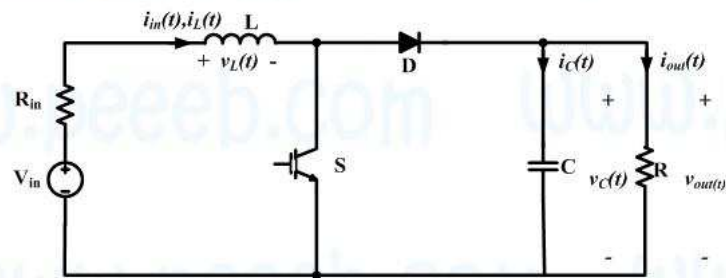

Presenter: Dr. Firuz Zare

www.peeeb.com

Boost Converter

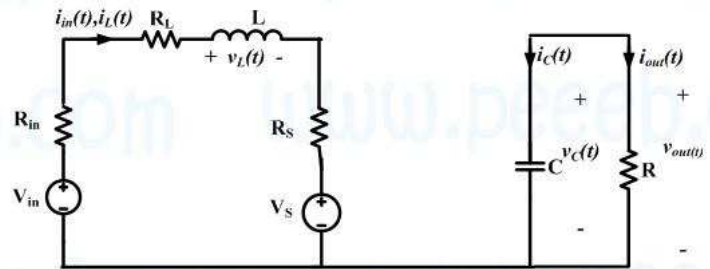

$$V_{in} = R_{in} i_L(t) + R_L i_L(t) + v_L(t) + R_S i_L(t) + V_S$$


$$i_C = -\frac{v_{out}(t)}{R}$$

$$\begin{cases} v_L(t) = V_{in} - V_S - R_{in} I_L - R_L I_L - R_S I_L \\ i_C(t) = -\frac{V_{out}}{R} \end{cases}$$

Presenter: Dr. Firuz Zare

www.peeeeb.com

Boost Converter

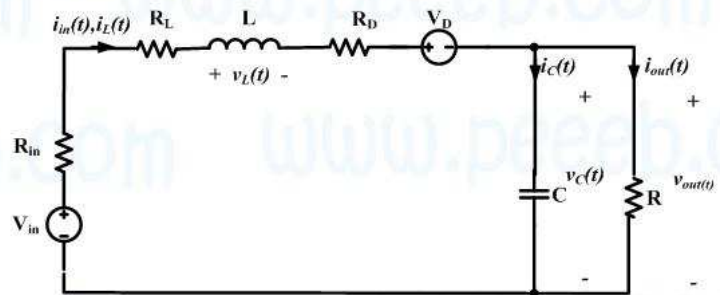

$$V_{in} = R_{in}i_L(t) + R_Li_L(t) + v_L(t) + R_Di_L(t) + V_D + v_{out}(t)$$


$$i_C = i_L(t) - \frac{v_{out}(t)}{R}$$

$$\begin{cases} v_L(t) = V_{in} - V_{out} - V_D - R_{in}I_L - R_LI_L - R_DI_L \\ i_C(t) = I_L - \frac{V_{out}}{R} \end{cases}$$

Presenter: Dr. Firuz Zare

www.peeeeb.com

Boost Converter

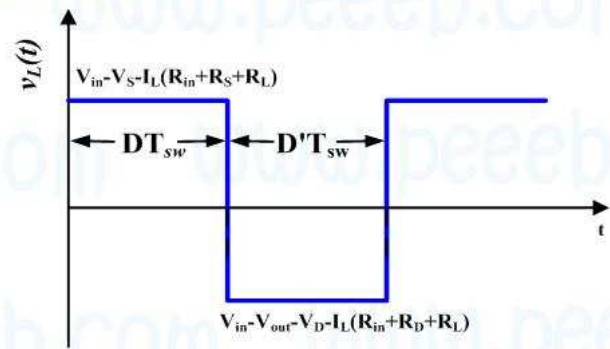

$$v_L(t) = \begin{cases} V_{in} - V_S - I_L(R_{in} + R_S + R_L) & 0 < t < t_{on} \\ V_{in} - V_{out} - V_D - I_L(R_{in} + R_D + R_L) & t_{on} < t < T_{sw} \end{cases}$$

$$i_c(t) = \begin{cases} -\frac{V_{out}}{R} & 0 < t < t_{on} \\ I_L - \frac{V_{out}}{R} & t_{on} < t < T_{sw} \end{cases}$$

Presenter: Dr. Firuz Zare

www.peeeb.com

Boost Converter

$$\overline{i_c(t)} = 0$$

$$\frac{1}{T_{sw}} \int_0^{T_{sw}} i_c(t) dt = 0$$

$$i_c(t) = \begin{cases} -\frac{V_{out}}{R} & 0 < t < t_{on} \\ I_L - \frac{V_{out}}{R} & t_{on} < t < T_{sw} \end{cases}$$

$$\int_0^{DT_{sw}} \left(-\frac{V_{out}}{R}\right) dt + \int_{DT_{sw}}^{T_{sw}} \left(I_L - \frac{V_{out}}{R}\right) dt = 0$$

$$\left(-\frac{V_{out}}{R}\right)DT_{sw} + \left(I_L - \frac{V_{out}}{R}\right)(T_{sw} - DT_{sw}) = 0$$


$$-D\frac{V_{out}}{R} + D'I_L - D'\frac{V_{out}}{R} = 0$$

$$\Rightarrow \frac{V_{out}}{R} = D'I_L, I_L = \frac{V_{out}}{D'R}$$

Presenter: Dr. Firuz Zare

www.peeeb.com

Boost Converter

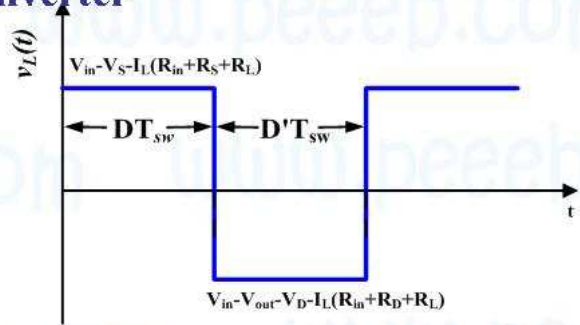

$$\overline{v_L(t)} = 0$$

$$\frac{1}{T_{sw}} \int_0^{T_{sw}} v_L(t) dt = 0$$

$$v_L(t) = \begin{cases} V_{in} - V_S - I_L(R_{in} + R_S + R_L) & 0 < t < t_{on} \\ V_{in} - V_{out} - V_D - I_L(R_{in} + R_D + R_L) & t_{on} < t < T_{sw} \end{cases}$$

$$(V_{in} - V_S - I_L R_{in} - I_L R_S - I_L R_L)DT_{sw} + (V_{in} - V_{out} - V_D - I_L R_D - I_L R_L - I_L R_{in})(T_{sw} - DT_{sw}) = 0$$

$$DV_{in} - DV_S - DI_L(R_{in} + R_S + R_L) - D'V_{in} - D'V_{out} - D'V_D - D' \times I_L(R_{in} + R_D + R_L) = 0$$

Presenter: Dr. Firuz Zare

www.peeeeb.com

Boost Converter

$$\begin{cases} V_{in} - DV_s - D'V_D = [D(R_{in} + R_s + R_L) + D'(R_{in} + R_D + R_L)]I_L + D'V_{out} \\ I_L = \frac{V_{out}}{D'R} \end{cases}$$

$$V_{in} - DV_s - D'V_D = [R_{in} + R_L + (DR_s + D'R_D)] \times \frac{V_{out}}{D'R} + D'V_{out}$$

$$\frac{V_{in}}{D'} - \frac{D}{D'}V_s - V_D = \left(1 + \left[\frac{R_{in} + R_L + (DR_s + D'R_D)}{D'^2 R} \right] \right) V_{out}$$

$$K_{Boost} = \left(1 + \left[\frac{R_{in} + R_L + (DR_s + D'R_D)}{D'^2 R} \right] \right)$$




$$\frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{1}{D'K_{Boost}} - \frac{DV_s}{D'K_{Boost}V_{in}} - \frac{V_D}{K_{Boost}V_{in}}$$

Presenter: Dr. Firuz Zare




www.peeeb.com

Boost Converter

$R=10\ \Omega$, $V_{in}=100\ V$

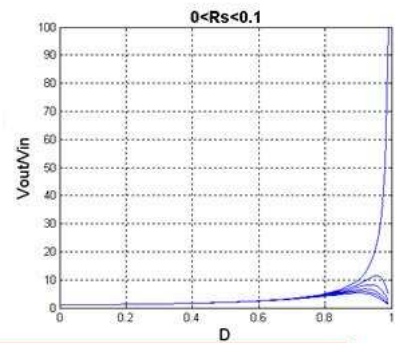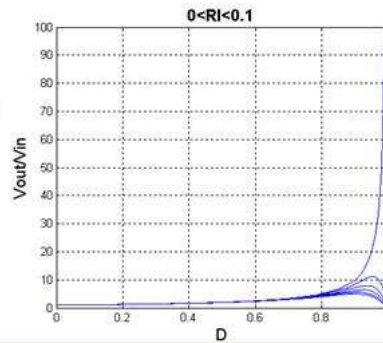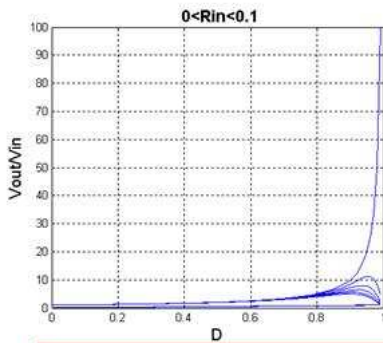
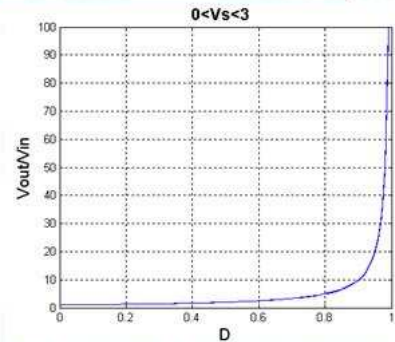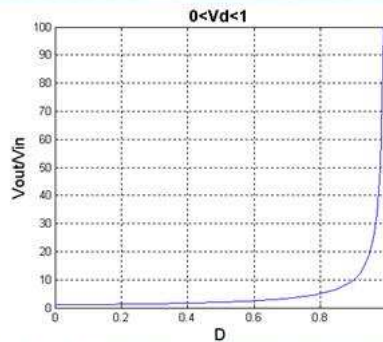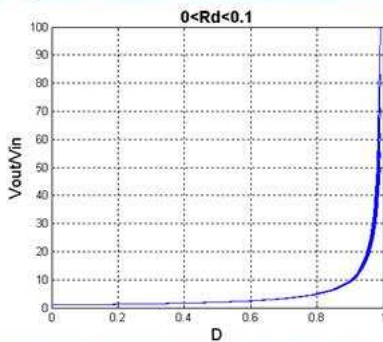
$$\frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{1}{D'K_{Boost}} - \frac{DV_s}{D'K_{Boost}V_{in}} - \frac{V_D}{K_{Boost}V_{in}} \quad K_{Boost} = \left(1 + \left[\frac{R_{in} + R_L + (DR_s + D'R_D)}{D'^2 R} \right] \right)$$






Presenter: Dr. Firuz Zare




www.peeeb.com

Boost Converter

$R=10\ \Omega$, $V_{in}=10\ V$

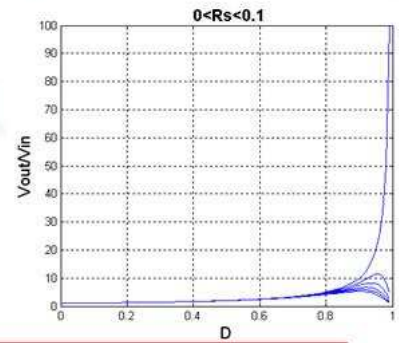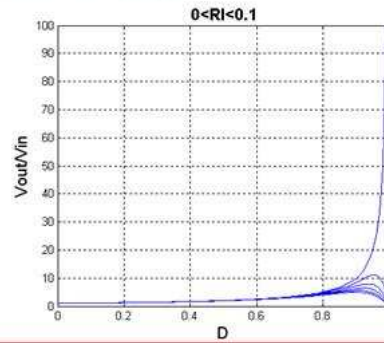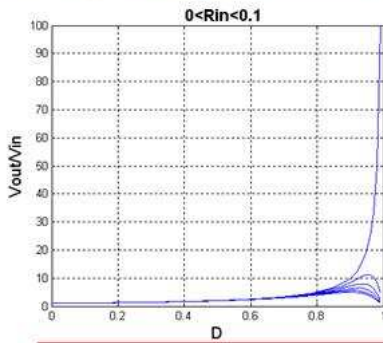

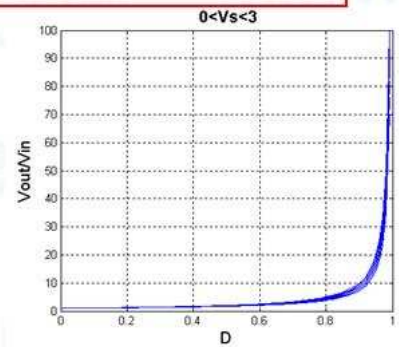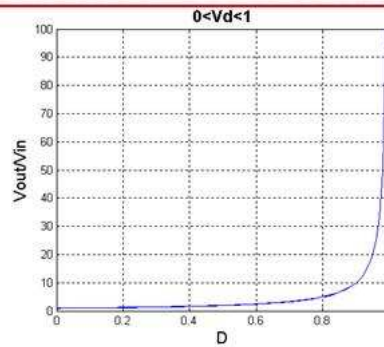
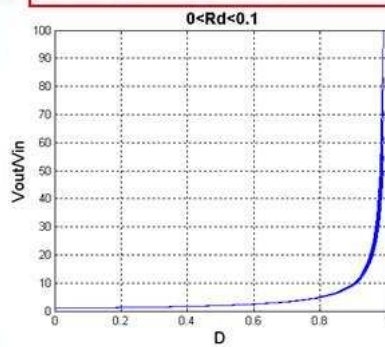
$$\frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{1}{D'K_{Boost}} - \frac{DV_s}{D'K_{Boost}V_{in}} - \frac{V_D}{K_{Boost}V_{in}} \quad K_{Boost} = \left(1 + \left[\frac{R_{in} + R_L + (DR_s + D'R_D)}{D'^2 R} \right] \right)$$



Presenter: Dr. Firuz Zare

www.peeeb.com


Buck Boost Converter

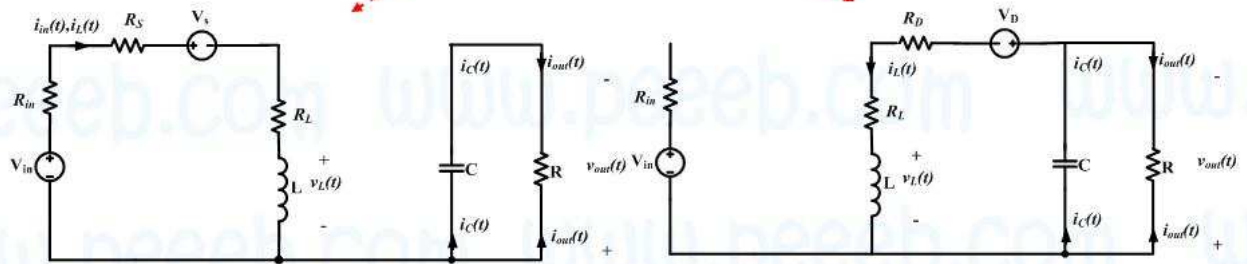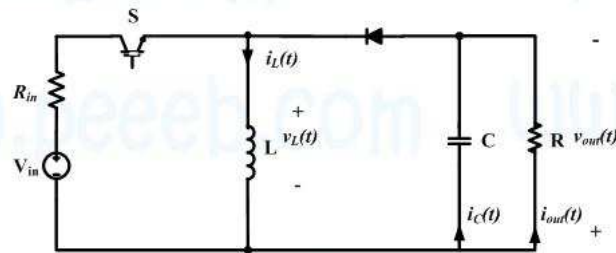

Presenter: Dr. Firuz Zare

www.peeeb.com

Buck Boost Converter

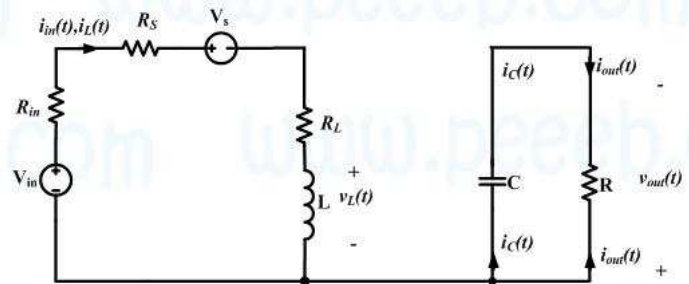

$$V_{in} = R_{in}i_L(t) + R_S i_L(t) + V_S + R_L i_L(t) + v_L(t)$$


$$i_C(t) = -i_{out}(t)$$

$$\begin{cases} v_L(t) = V_{in} - V_S - R_{in}I_L - R_L I_L - R_S I_L \\ i_C(t) = -\frac{V_{out}}{R} \end{cases}$$

Presenter: Dr. Firuz Zare

www.peeeb.com

Buck Boost Converter

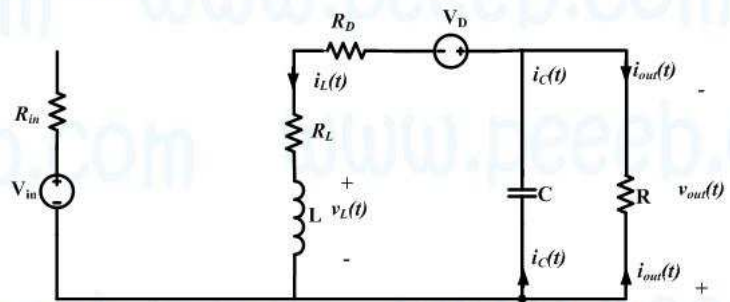

$$v_{out}(t) + V_D + R_D i_L(t) + R_L i_L(t) + v_L(t) = 0$$


$$i_L(t) = i_C(t) + i_{out}(t)$$

$$\begin{cases} v_L(t) = -V_{out} - V_D - R_L I_L - R_D I_L \\ i_C(t) = I_L - \frac{V_{out}}{R} \end{cases}$$

Presenter: Dr. Firuz Zare

www.peeeeb.com

Buck Boost Converter

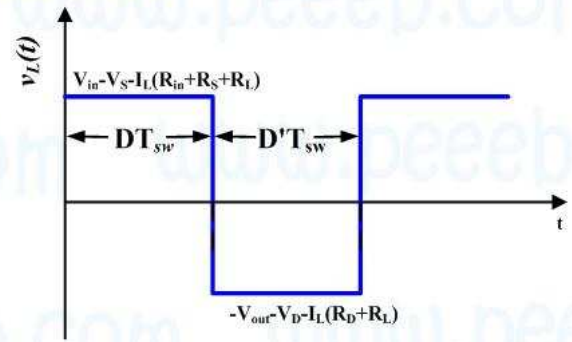

$$v_L(t) = \begin{cases} V_{in} - V_S - I_L(R_{in} + R_S + R_L) & 0 < t < t_{on} \\ -V_{out} - V_D - I_L(R_D + R_L) & t_{on} < t < T_{sw} \end{cases}$$

$$i_c(t) = \begin{cases} -\frac{V_{out}}{R} & 0 < t < t_{on} \\ I_L - \frac{V_{out}}{R} & t_{on} < t < T_{sw} \end{cases}$$

Presenter: Dr. Firuz Zare

www.peeeb.com

Buck Boost Converter

$$\overline{i_c(t)} = 0$$

$$\frac{1}{T_{sw}} \int_0^{T_{sw}} i_c(t) dt = 0$$

$$i_c(t) = \begin{cases} -\frac{V_{out}}{R} & 0 < t < t_{on} \\ I_L - \frac{V_{out}}{R} & t_{on} < t < T_{sw} \end{cases}$$

$$\int_0^{DT_{sw}} \left(-\frac{V_{out}}{R}\right) dt + \int_{DT_{sw}}^{T_{sw}} \left(I_L - \frac{V_{out}}{R}\right) dt = 0$$

$$\left(-\frac{V_{out}}{R}\right) DT_{sw} + \left(I_L - \frac{V_{out}}{R}\right) (T_{sw} - DT_{sw}) = 0$$


$$-D \frac{V_{out}}{R} + D' I_L - D' \frac{V_{out}}{R} = 0$$

$$\frac{V_{out}}{R} = D' I_L, I_L = \frac{V_{out}}{D' R}$$

Presenter: Dr. Firuz Zare

www.peeeb.com

Buck Boost Converter

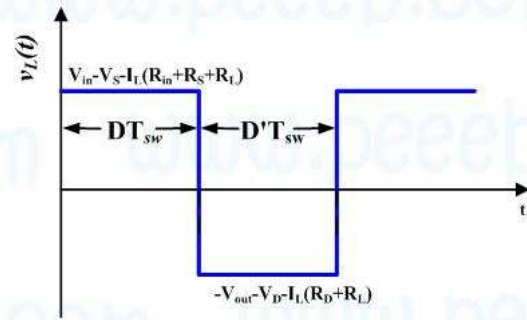

$$\overline{v_L(t)} = 0$$

$$\frac{1}{T_{sw}} \int_0^{T_{sw}} v_L(t) dt = 0$$

$$\int_0^{DT_{sw}} (V_{in} - V_S - I_L R_{in} - I_L R_S - I_L R_L) dt + \int_{DT_{sw}}^{T_{sw}} (-V_{out}(t) - V_D - I_L R_D - I_L R_L) dt = 0$$

$$(V_{in} - V_S - I_L R_{in} - I_L R_S - I_L R_L) DT_{sw} + (-V_{out}(t) - V_D - I_L R_D - I_L R_L) (T_{sw} - DT_{sw}) = 0$$

$$DV_{in} - DV_S - DI_L(R_{in} + R_S + R_L) - D'V_{out} - D'V_D - D' \times I_L(R_D + R_L) = 0$$

Presenter: Dr. Firuz Zare

www.peeeeb.com

Buck Boost Converter

$$\begin{cases} DV_{in} - DV_S - D'V_D = D'V_{out} + DI_L(R_{in} + R_S + R_L) + D' \times I_L(R_D + R_L) \\ I_L = \frac{V_{out}}{D'R} \end{cases}$$

$$DV_{in} - DV_S - D'V_D = D'V_{out} + \frac{V_{out}}{D'R} [D(R_{in} + R_S + R_L) + D'(R_D + R_L)]$$

$$DV_{in} - DV_S - D'V_D = D'V_{out} \left[1 + \frac{I}{D'^2 R} (D(R_{in} + R_S + R_L) + D'(R_D + R_L)) \right]$$

$$K_{Buck-Boost} = 1 + \frac{I}{D'^2 R} (D(R_{in} + R_S + R_L) + D'(R_D + R_L))$$




$$\frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{D}{D'K_{Buck-Boost}} - \frac{DV_S}{D'K_{Buck-Boost}V_{in}} - \frac{V_D}{K_{Buck-Boost}V_{in}}$$

Presenter: Dr. Firuz Zare




www.peeeeb.com

Buck Boost Converter

R=10 Ohm, Vin=100 V

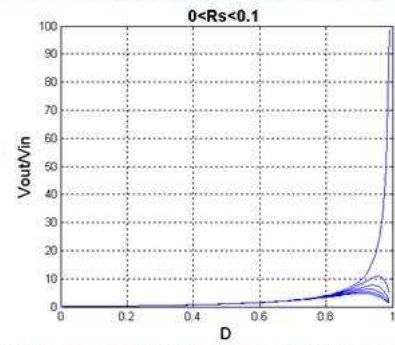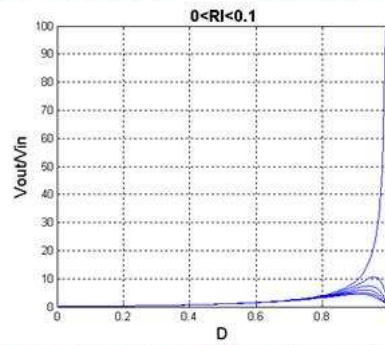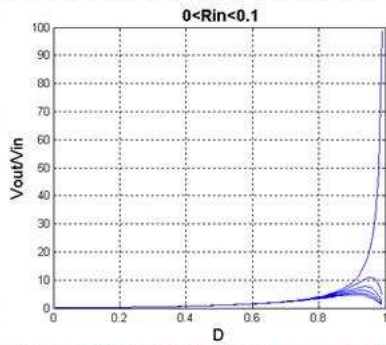
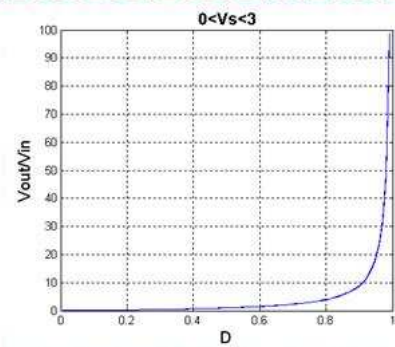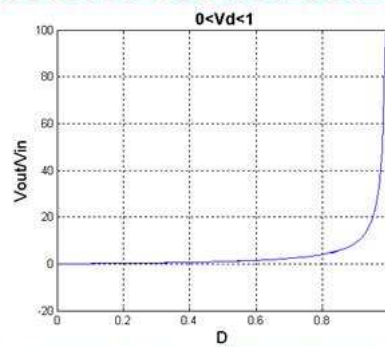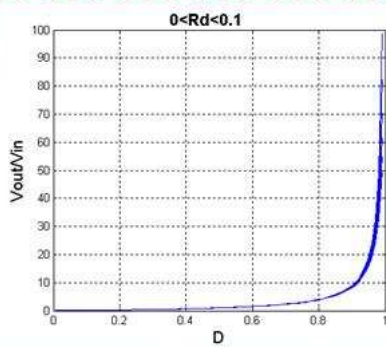
$$\frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{D}{D'K_{Buck-Boost}} - \frac{DV_S}{D'K_{Buck-Boost}V_{in}} - \frac{V_D}{K_{Buck-Boost}V_{in}} \quad K_{Buck-Boost} = 1 + \frac{I}{D'^2 R} (D(R_{in} + R_s + R_L) + D'(R_D + R_L))$$






Presenter: Dr. Firuz Zare




www.peeeb.com

Buck Boost Converter

R=10 Ohm, Vin=10 V

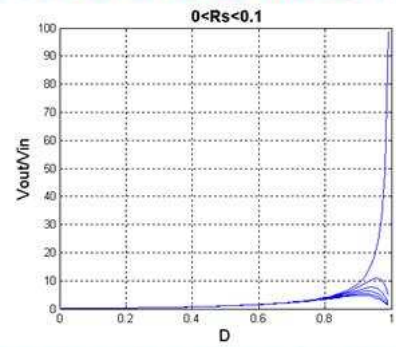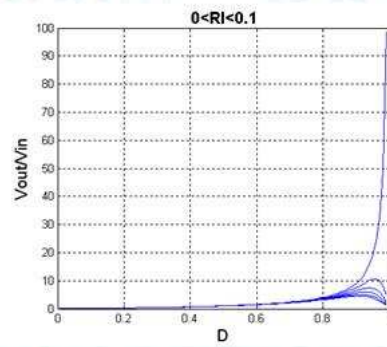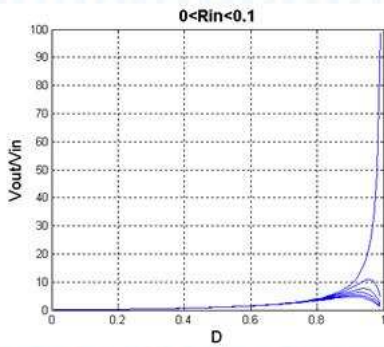
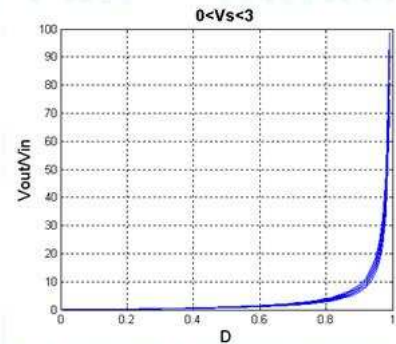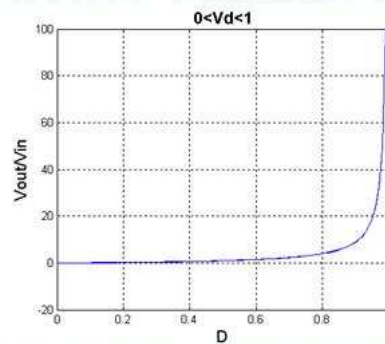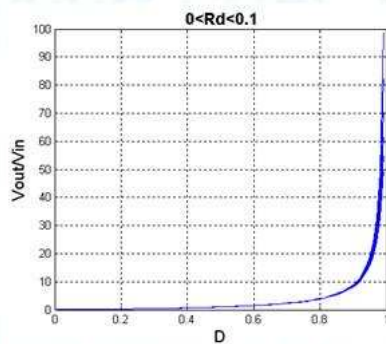
$$\frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{D}{D'K_{Buck-Boost}} - \frac{DV_S}{D'K_{Buck-Boost}V_{in}} - \frac{V_D}{K_{Buck-Boost}V_{in}} \quad K_{Buck-Boost} = 1 + \frac{1}{D'^2R} (D(R_{in} + R_s + R_L) + D'(R_D + R_L))$$



Presenter: Dr. Firuz Zare

www.peeeb.com